
 


Lenguajes de Descripción de Hardware

Verilog

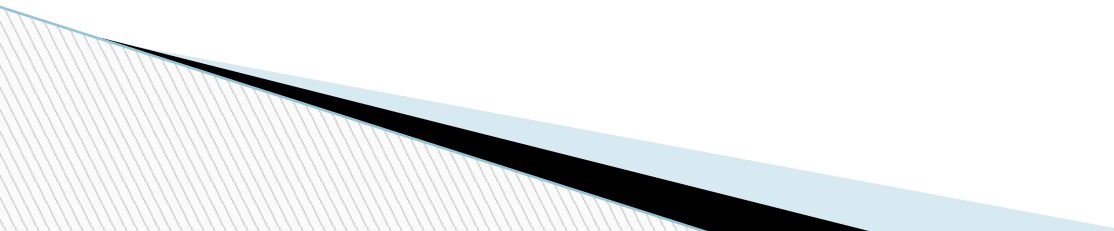

Contenido

- HDLs
 - Verilog
 - Módulos
 - Interfaz
 - Variables
 - Comportamiento
 - Niveles de Abstracción
 - Descripción Estructural
 - Descripción Algorítmica
 - Test Benches
- 


Objetivos de la Clase

- Conocer qué son los Lenguajes de Descripción de Hardware.
- Aprender la sintaxis básica de Verilog y su metodología de desarrollo.
- Describir Circuitos Combinacionales en Verilog.
- Realizar primera etapa de testing a un módulo:
 - Test Benches
- Primer Trabajo Práctico: ALU


HDLs



HDLs

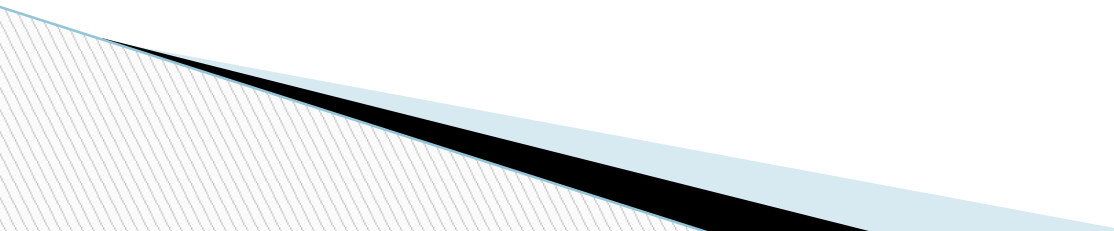- Lenguajes de Descripción de Hardware
 - Inicialmente creados para documentar y simular circuitos.
 - El código es interpretado por un Sintetizador.
 - Más populares: **Verilog**, VHDL.
- 

Ejemplo Módulo Simple

 

Verilog



Ejemplo Módulo Simple

```
module modulo_simple
(
  input wire A,
  input wire B,
  input wire C,
  output wire x,
  output wire y
);


  wire e;

  assign e = A & B;

  assign y = ~ C;

  assign x = e | y;

endmodule
```

 


Diseño de caja negra

- Según el flujo de diseño, todo hardware se especifica como una «caja negra» que define sus entradas y salidas. En verilog esta caja negra se denomina **module** (módulo).



El módulo

 - Tiene un **nombre**, **puertos** de I/O y **parámetros** de configuración (la interfaz externa);
- Declaración de constantes y variables;
- Sentencias y/o procesos concurrentes (funcionalidad);






Verilog

Módulos: Interfaz

Interfaz: Puertos

- Las conexiones externas pueden ser puertos de entrada, de salida o bidireccionales
- El tipo de puerto determina la dirección de los datos:
 - A través de los puertos de entrada entran datos y señales, es decir, se leen. (no se pueden escribir). Se especifican como **input**
 - A través de los puertos de salida se envían datos y señales, es decir, se escriben (pueden leerse!). Se especifican como **output**
 - A través de los puertos bidireccionales se envían y reciben datos y señales. Se especifican como **inout**

 

Interfaz: Parámetros



```
module megachip
  #(parameter fmax=100)
  (input entrada,
   output salida)
  ...
endmodule
```

Con **parameter** se definen los parámetros del módulo.

Con **input** y **output** declaramos los puertos de nuestro módulo.

Interfaz: Parámetros

- Los parámetros son constantes.

```
parameter MSB = 7;
```


```
parameter R = 25, F = 9;
```

```
parameter AVERAGE_DELAY = (R + F) / 2;
```

```
parameter BYTE_SIZE = 8, BYTE_MASK = BYTE_SIZE - 1;
```


Módulos

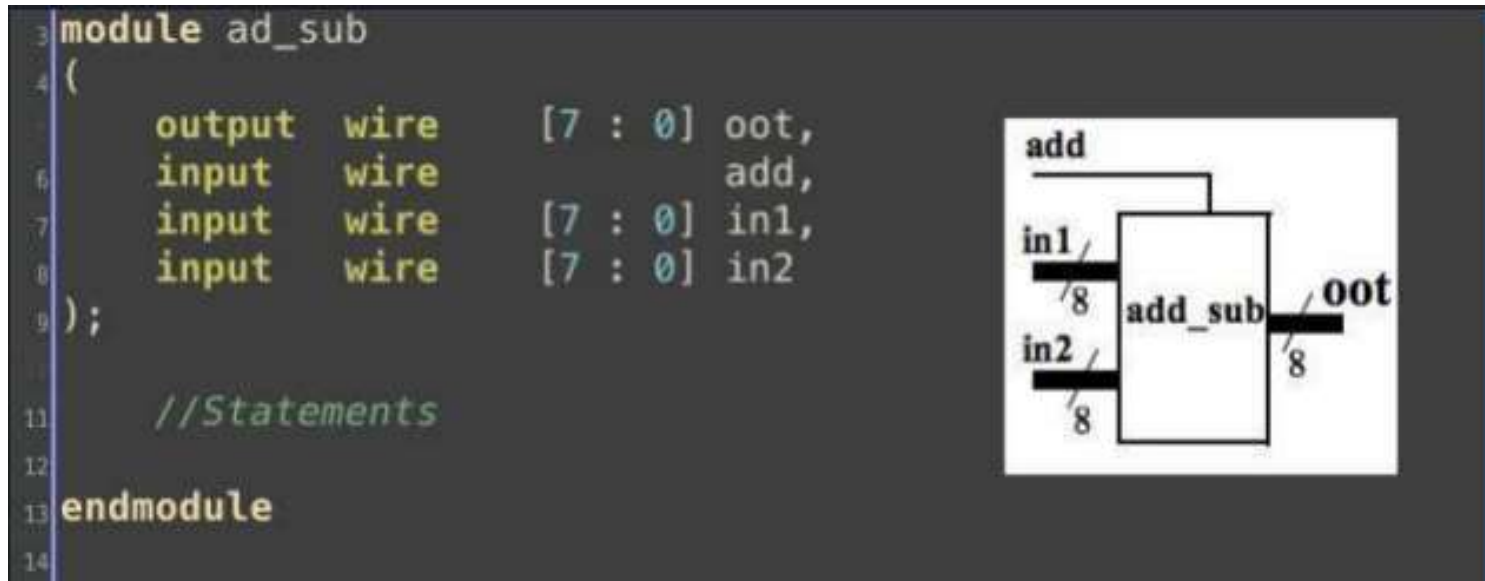- Principal entidad de diseño de Verilog.
- Las primeras líneas de la declaración especifican el nombre del módulo y sus puertos (dirección, tipo, tamaño y nombre)



Módulos Parametrizados
 
```
3 module add_sub
4 #
5 (
6     parameter                NB_IN    = 8,
7     parameter                NB_OUT   = 8
8 )
9 (
10
11     output wire    [NB_OUT - 1 : 0]    oot,
12     input  wire    [NB_OUT - 1 : 0]    add,
13     input  wire    [NB_IN  - 1 : 0]    in1,
14     input  wire    [NB_IN  - 1 : 0]    in2
15 );
16
17     //Statements
18
19 endmodule
```





Verilog

Módulos: Variables

Variables

- Las variables se llaman registros. Los registros a su vez pueden poseer distintos tipos de datos: **reg**, **integer**, **real**, **time** y otras.
- Las variables se utilizan para almacenar valores, lo que no siempre implica la síntesis de memoria en la implementación de hardware
- Ejemplo:

```
reg unRegistro; //1-bit reg  
integer a; // 32 bit integer
```

Variables

- ❑ Los números por defecto son enteros de 32 bits (base 10)
- ❑ Pueden especificarse otras bases y longitudes:

number of bits	'	radix	value
----------------	---	-------	-------

Table 2-1 Radix Specifiers

Radix Mark	Radix
'b' 'B	Binary
'd' 'D	Decimal (default)
'h' 'H	Hexadecimal
'o' 'O	Octal

number	stored value	comment
5'b11010	11010	
5'b11_010	11010	_ ignored
5'o32	11010	
5'h1a	11010	
5'd26	11010	
5'b0	00000	0 extended
5'b1	00001	0 extended
5'bz	zzzzz	z extended
5'bx	xxxxx	x extended
5'bx01	xxx01	x extended
-5'b00001	11111	2's complement of 00001
'b11010	0000000000000000000000000000000011010	extended to 32 bits
'hee	0000000000000000000000000000000011101110	extended to 32 bits
1	00000000000000000000000000000000000001	extended to 32 bits
-1	11	extended to 32 bits

Variables: Lógica de 4 estados

- El 0 y 1 lógico no son suficientes para representar todos los estados de un sistema digital. Verilog tiene una lógica de 4 estados que permite que los *reg* y los *wires* sean:
 - x: desconocido
 - 0: false o nivel cero
 - 1: true o nivel 1
 - z: alta impedancia

Variables: Ej. lógica 4 estados

Table 2-2 Numbers and Their Values

Number	Value	Number	Value
8 'b0	00000000	8 'b1	00000001
8 'bx	xxxxxxxx	8 'hz1	zzzz0001
8 'b1x	0000001x	8 'x1	xxxxxxxx1
8 'b0x	0000000x	8 'bx0	xxxxxxxx0
8 'hx	xxxxxxxx	8 'hz	zzzzzzzz
8 'hzx	zzzzxxxx	8 'h0z	0000zzzz



Variables: Buses

- Los buses se declaran como elementos de varios bits. Se pueden concatenar bits para obtener un bus.

```
module compuerta
#(
    parameter NB_IN  = 4,
    parameter NB_OUT = 4
)
(
    input wire  [NB_IN-1:0]  i_entrada1,
    input wire  [NB_IN-1:0]  i_entrada2,
    output wire [NB_OUT-1:0] o_salida
);
```

Variables: Buses

  - Los buses pueden realizarse tanto con conexiones (wire) como con variables (reg).
- En la declaración de un bus, el valor y el orden de los índices de los bits, determina el tamaño del bus y la ubicación del bit más significativo.



Variables: Tipos de datos

- Wire: Representa una conexión física, utilizada para conectar compuertas o módulos. El valor de un wire puede ser leído en un bloque o una función, pero no asignado.
 - `wire [1:0] wire_name;`
- Registers: Representan variables que guardan información.
 - `reg [1:0] reg_name;`

Verilog



Módulos: Comportamiento

Comportamiento: Sentencias Concurrentes

- Luego de completar la declaración de puertos, parámetros, constantes y variables, el paso que sigue es describir la funcionalidad del módulo. Esto se realiza mediante sentencias concurrentes.

```
module chip  
  #(//parámetros)  
  (//puertos: entradas, salidas  
  );
```

...

Procesos
concurrentes



```
endmodule
```

Todos simultáneos



Comportamiento: Conexiones

- Para crear señales internas que modelan conexiones eléctricas se usan los wires.
- Los puertos de I/O son wires por defecto.
- Se usa el keyword **wire** para declararlos:

```
wire AB;
```

- Se usa el keyword **assign** para asignar un valor:


```
assign AB = A & B;
```

- Se puede declarar un wire y asignarlo en la misma línea:

```
wire AB = A & B;
```


Comportamiento: Conexiones

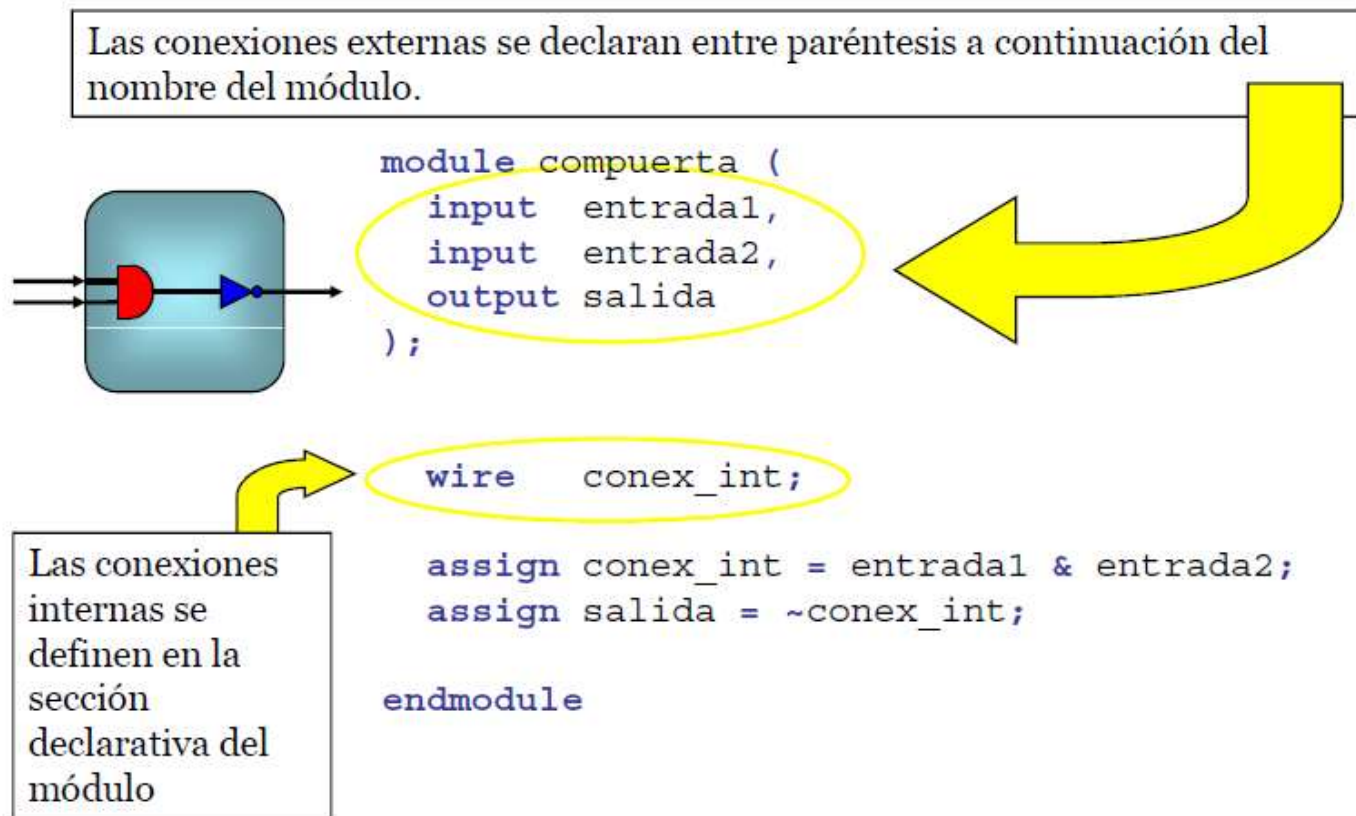- Todo wire debe declararse previamente a su uso (lectura o asignación).
- Hay wires externos (puertos) e internos al módulo:



Comportamiento: Ejemplo wires

```
// Verilog code for AND-OR-INVERT gate
module AOI
(
    input  wire A,
    input  wire B,
    input  wire C,
    input  wire D,
    output wire F
);
    wire AB, CD, O;
    assign AB = A & B;
    assign CD = C & D;
    assign O = AB | CD;
    assign F = ~O;
endmodule // end of Verilog code
```

 

Comportamiento: Op. Aritméticos

Operadores aritméticos



Suma

$a = b + c;$



Resta

$a = b - c;$



Multiplicación

$a = b * c;$



División

$a = b / c;$



Módulo

$a = b \% c;$



Potenciación

$a = b ** c;$

Comportamiento: Op. Binarios

Operadores binarios a nivel de bits y de reducción



not (negación, inversión)

`x = ~ y; // solo a nivel de bits, arg. único`



and (y)

`x = y & z; //nivel bits`

`w = & u; //reducción`



nand (no y)

`x = ~ & z; //solo reducción`



or (o)

`x = y | z; //nivel bits`

`w = | u; //reducción`



nor (no o)

`x = ~ | z; //solo reducción`



xor (o exclusivo)

`x = y ^ z; //nivel bits`

`w = ^ u; //reducción`



xnor (no o exclusivo)

`x = y ~ ^ z; //nivel bits`

`w = ~ ^ u; //reducción`

Comportamiento: Op. binarios de desplazamiento



Right shift (desplazamiento a la derecha)


```
x = z >> 3; /* si z es 1011_0011  
              x será 0001_0110  
              es decir rellena  
              con ceros*/
```



Left shift (desplazamiento a la izquierda)

```
x = z << 3; /* si z es 1011_0011  
              x será 1001_1000  
              ídem anterior */
```

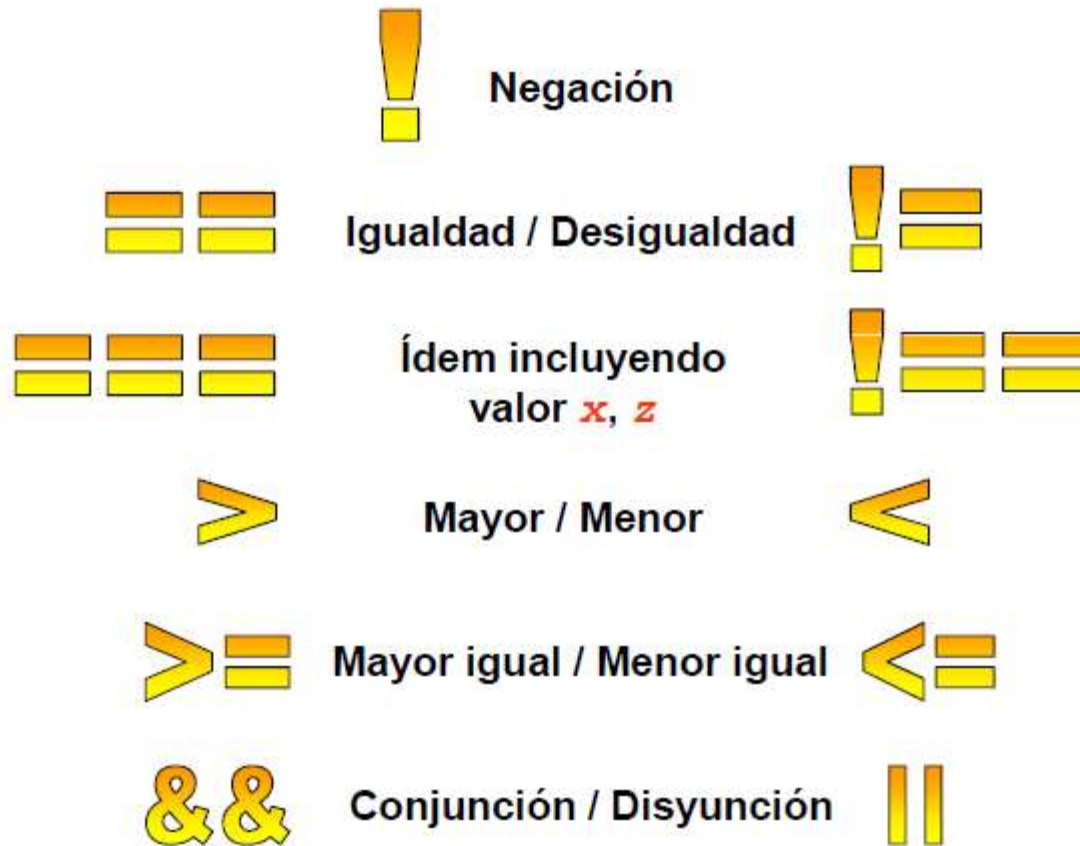
Comportamiento: Op lógicos y relacionales con resultado booleano



Comportamiento: Op. de concatenación y replicación



Concatenación de argumentos

```
x = { a, b }; /* si a es 011 y b es 110  
                x será 011_110 */
```

Operador de replicación



Replicación de un argumento

```
x = { a {b} }; /* si a es 3 y b es 110  
                x será 110_110_110 */
```

Comportamiento: Extensiones Aritméticas para enteros

- Los tipos de datos **reg** y **wire** pueden declararse como **signed**.
`reg signed [63:0] data;`
`wire signed [11:0] address;`
- Los números pueden declararse como **signed**.
`16'shC501 //hexadecimal long. 16 bits con signo`
- Los operadores aritméticos `<<<` y `>>>` mantienen el signo del operando.
- Las funciones del sistema **\$signed()** y **\$unsigned()** permiten convertir sus argumentos a **signed** o **unsigned**.

Comportamiento: Op. Aritméticos con signo



Right shift (desplazamiento a la derecha)

```
x = z >>> 3; /* si z es 1011_0011  
               x será 1111_0110 es decir  
               rellena con el signo para  
               variables signed, sino con ceros */
```




Left shift (desplazamiento a la izquierda)

```
x = z <<< 3; /* si z es 0011_0011  
               x será 1001_1000  
               rellena con ceros  
               y el resultado sigue siendo  
               signed */
```

 Ejercicio

- Con lo visto desarrollar en Verilog un módulo llamado `multi_compuerta`, según el diagrama siguiente, sintetizar con el ISE, sin warnings, y mostrar el esquemático RTL y de tecnología generado.



Niveles de Abstracción



Niveles de abstracción

A diagram illustrating the hierarchy of abstraction levels in computer engineering. The levels are listed vertically within a rectangular box, starting from the highest level of abstraction at the top and descending to the most physical level at the bottom. The levels are: System, Architectural, Behavioral, Algorithmic, Register Transfer Level (RTL), Boolean Equations, Structural, Gates, Switches, Transistors, Polygons, and Masks. The text is centered within the box.

- System
- Architectural
- Behavioral
- Algorithmic
- Register Transfer Level (RTL)
- Boolean Equations
- Structural
- Gates
- Switches
- Transistors
- Polygons
- Masks

Tipos de descripciones

Cada estilo de descripción posee un grado de abstracción y dificultad diferente.




Niveles de Abstracción



Descripción Estructural

Descripción Estructural

También llamada Procedural

 


Una descripción estructural de un diseño emplea componentes previamente definidos y los interconecta de manera adecuada.

Descripción Estructural

Sentencias utilizadas por la descripción flujo de datos: asignación condicional.

```
assign destino = (condición) ? fuenteV : fuenteF;
```

 
fuenteV y *fuenteF* pueden ser expresiones, variables o constantes
condición es una expresión con resultado booleano.



Descripción Estructural

Sentencias utilizadas por la descripción flujo de datos: asignación condicional.

 Es ideal para describir multiplexores 2x1:




```
assign S = ( sel ) ? A : B;
```

Niveles de Abstracción

» Descripción Algorítmica

Descripción Algorítmica

También llamada Behavioral

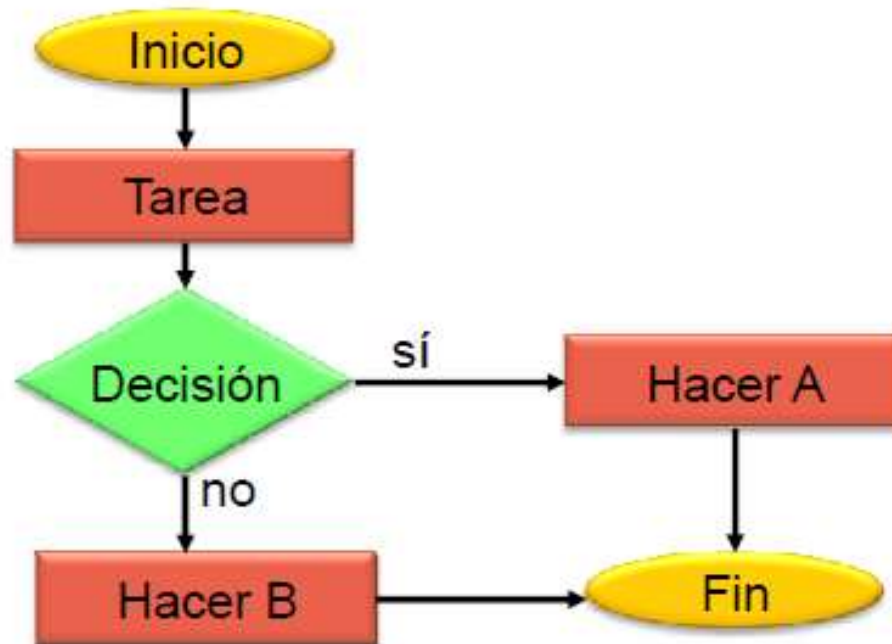


Define un diseño mediante algoritmos secuenciales similares a los utilizados en lenguajes de programación convencionales. Por ende, utiliza sentencias secuenciales.

Descripción Algorítmica

La base de las descripciones secuenciales: los bloques `initial` y `always`.

 Los bloques `initial` y `always`, son construcciones que permiten, dentro de un lenguaje concurrente como Verilog, la declaración de sentencias secuenciales.



Descripción Algorítmica: Bloques Always

En estos bloques se pueden escribir sentencias secuenciales solamente.

```
always...  
begin  
    /*sentencias  
       secuenciales*/  
end
```

- Inicia cuando arranca la simulación.
- Reinicia cuando se alcanza el fin del bloque (**end**).

Descripción Algorítmica: Lista de Sensibilidad

El bloque `always`: su estructura

```
always @(lista_de_sensibilidad)
```

```
begin [: nombre_bloque]
```


```
    /* sentencias  
       secuenciales*/
```

```
end
```



Descripción Algorítmica: Lista de Sensibilidad

 La lista de sensibilidad define a través de las variables listadas en ella, el momento de evaluación del bloque. Cuando alguna de estas variables cambie de valor, éste se ejecutará.



Descripción Algorítmica: Bloque Always

- Eventos regulares
 - Cambio de valor de una señal
 - A la transición de uno a cero (posedge)
 - A la transición cero a uno (negedge)
 - Permite sintetizar lógica secuencial (sincronizada a un clock)
 - SOLO USAR POSEDGE O NEGEDGE EN SEÑALES DE CLOCK
- No se recomienda mezclar tipos de eventos en la lista sensitiva

```
always @(posedge a or b or c) //MAL!
```

Descripción Algorítmica:

Bloque Always, combinacionales y secuenciales

- Always usado para lógica combinacional
 - La lista de sensibilidad debe ser tipo por nivel.
 - Se sintetiza lógica combinacional si la lista de sensibilidad es equivalente a `@(*)`.
- Always usado para lógica secuencial
 - Si la lista de sensibilidad es por flanco, flip-flops son generados.
 - Si la lista de sensibilidad es por nivel, y hay ejecuciones del bloque en las que el valor de una variable no es explícitamente asignado, se genera un latch para dicha variable.

Descripción Algorítmica:

Bloque Always, asignaciones bloqueantes

- La asignación se realiza con “=”.
- Las asignaciones se realizan secuencialmente en el orden en el que aparecen. Una asignación no se realiza hasta que se completa la anterior.
- Usar este tipo de asignaciones para bloques combinacionales.

```
36 always@(*)
37 begin
38     ids = {N_LANES * NB_ID{1'b0}};
39     for( i = 0; i < N_LANES; i = i + 1 )
40         if( locked_ids[i] )
41             ids[(i+1) * NB_ID - 1 -: NB_ID] = i[NB_ID - 1 : 0];
42 end
```

Descripción Algorítmica:

Bloque Always, asignaciones no bloqueantes

- La asignación se realiza con "<=".
- Todas las asignaciones dentro de un bloque suceden en paralelo.
- Se utiliza para modelar lógica secuencial (Flip-Flops).
- Utilizar siempre en bloques always @(posedge clock)

```
43 always@(posedge i_clock)
44     if( i_reset )
45         shift_register <= {2*Nb_LANE{1'b0}};
46     else if( i_valid )
47         shift_register <= { shift_register[Nb_LANE - 1 : 0] , i_data_bus};
```


Descripción Algorítmica: If... else

El bloque always

Sentencia condicional **if ... else**

condición es una
expresión con
resultado booleano
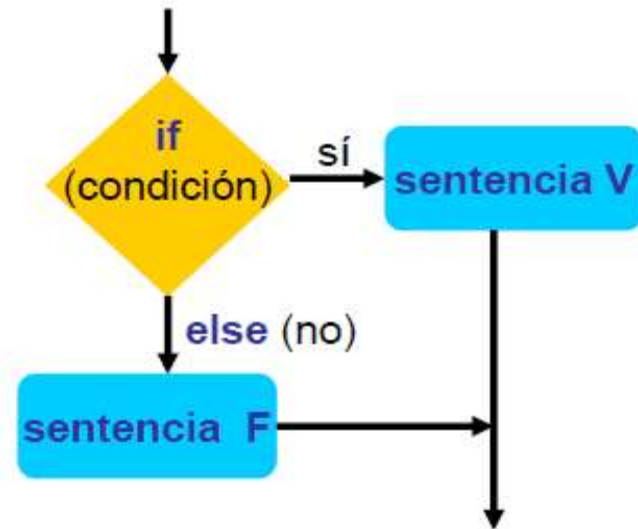
```
if ( condición )  
    sentenciaV ;  
[ else  sentenciaF ; ]
```



Descripción Algorítmica: Case 1/2

Descripción Algorítmica: Sentencias Secuenciales

El bloque always

El condicional múltiple *case*

```
case (expresión)
  caso1:   sentencias1;
  caso2:   sentencias2;
  ...
  casoN:   sentenciasN;
  default: sentenciasDef;
endcase
```


Descripción Algorítmica:

Case 2/2

```
1 case (case_expression) // case statement header
2   case_item_1 : begin
3     case_statement_1a;
4     case_statement_1b;
5   end
6   case_item_2 : case_statement_2;
7   default     : case_statement_default;
8 endcase
```

```
1 always @(irq) begin
2   {int2, int1, int0} = 3'b000;
3   casez (irq)
4     3'b1?? : int2 = 1'b1;
5     3'b?1? : int1 = 1'b1;
6     3'b??1 : int0 = 1'b1;
7     default: {int2, int1, int0} = 3'b000;
8   endcase
9 end
```

Descripción Algorítmica: Bucle for

```
integer j;  
  
for (j=0;j<=7;j=j+1)  
begin  
    c[j] = a[j] + b[j];  
end
```

Descripción Algorítmica: Bloques Procedurales

- Dos tipos de bloques: initial y always.
- Solo puedo asignar variables del tipo reg en estos bloques. NO WIRE.
- Initial: Se ejecuta una sola vez al inicio de la simulación. En general este bloque **NO ES SINTETIZABLE**. Solo se utiliza en testbenches.
- Always: Bloque concurrente que se ejecuta continuamente. Todos los always dentro de un módulo se ejecutan simultáneamente.

```
wire      reset;
reg       flop, sec;

initial
begin
    reset = 1'b1;
    #5
    reset = 1'b0;
end

always @(posedge i_clock)
    if( reset )
        flop <= 1'b0;
    else
        flop <= input_value;

always @(*)
    sec = input_value ^ 1'b0;
```

Ejemplo: Comparación

Estructural

- Piense en la implementación
- El orden de las sentencias no importa
- Se usan sentencias **assign** o **generate**
- Descripción más compleja
- Se debe construir el circuito digital

```
wire c, d;  
assign c = a & b;  
assign d = c | b;
```

Algorítmica

- Piense en el resultado
- El orden de las sentencias sí importa
- Se usan sentencias **initial** u **always**
- Descripción más sencilla
- Pueden emplearse sentencias de control de flujo: **if**, **case**, **for**.

```
reg c, d;  
always@ (a, b, c)  
begin c = a & b;  
      d = c | b;  
end
```

Ejemplos

```
module sumador
#(
    // PARAMETERS.
    parameter                NB_DATA    = 160,
    parameter                NB_CNT     = 64
)
(
    // OUTPUTS.
    output wire    [NB_CNT - 1 : 0]    o_counter,
    output wire    o_alarm_cnt,
    // INPUTS.
    input  wire    i_valid,
    // CLOCKS & RESETS.
    input  wire    i_reset,
    input  wire    i_clock
);

    localparam                MAX_COUNT = 8;

    wire    [NB_CNT - 1:0]    next_count;
    reg     [NB_CNT - 1:0]    count;

    assign next_count = count + {NB_CNT-1{1'b0},1'b1};

    always @(posedge i_clock) begin:counter_valid
        if(i_reset || o_alarm_cnt)
            count <= {NB_CNT{1'b0}};
        else if(i_valid)
            count <= next_count;
    end//counter_valid

    assign o_alarm_cnt = (count == MAX_COUNT);

endmodule//sumador
```

Ejemplos: Generate


```
parameter                N_FRAMERS      = 2
parameter                N_FRAMER_LANES = 2
//----- Local parameters
localparam               N_LANES       = N_FRAMERS*N_FRAMER_LANES;
localparam               L0            = 0
localparam               L1            = 1
localparam               L2            = 2
localparam               L3            = 3

//----- Local variables
genvar                   ii
wire [NB_DATA-1:0] data_g

//----- 200G deinterleave
generate
  for( ii=0; ii < NB_LANE_DATA; ii=ii+1 )
  begin: forgen_interleave
    assign data_g[ii + L0*NB_LANE_DATA] = i_data[ii*N_LANES + L0];
    assign data_g[ii + L1*NB_LANE_DATA] = i_data[ii*N_LANES + L1];
    assign data_g[ii + L2*NB_LANE_DATA] = i_data[ii*N_LANES + L2];
    assign data_g[ii + L3*NB_LANE_DATA] = i_data[ii*N_LANES + L3];
  end // forgen_interleave
endgenerate
```

Instanciación de Módulos
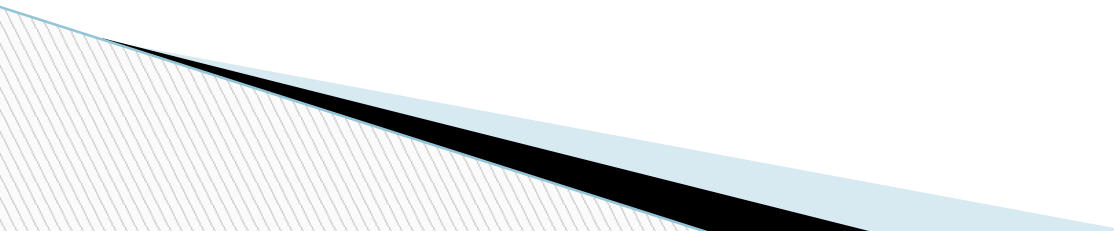
```
nombre_modulo
# (
    .parametro_modulo      (valor_parametro)
)
nombre_instancia
(
    .nombre_puerto_1      (conexion_1),
    .nombre_puerto_2      (conexion_2)
);
```



Test Benches



Test Benches

- Es un programa especial escrito en Verilog para verificar el diseño (DUT, Design Under Test)
- Imita un laboratorio físico para probar el circuito
- Se generan las señales de estímulo de entrada del diseño (test vector)
- Se evalúan las salidas del circuito (análisis)

Test Bench



Test Benches

- Es un módulo que no tiene puertos de I/O
- Instancia el módulo a probar (DUT)
- Utiliza variables (regs) para crear el test vector (stimulus)
- Conecta el test vector a las entradas del DUT
- Utiliza wires para conectar las salidas del DUT
- Utiliza bloques `initial` para generar el stimulus y evaluar las salidas

Test Benches

```
module test_DUT; // No tiene puertos  
    //DUT I/Os  
    reg A, B, SEL;  
    wire F;  
    // DUT instantiation  
    DUT my_dut(.A(A), .B(B), .SEL(SEL), .F(F));  
    //Stimulus  
    initial begin  
        A = 0; B = 1; SEL = 0;  
        #20 SEL = 1;  
    end  
    //Analysis  
    initial $monitor($time, A, B, SEL, F);  
endmodule
```

Test Benches: Stimulus

- En un bloque initial creamos el estímulo del componente a testear.

```
initial
```

```
// Stimulus
```

```
begin
```

```
    SEL = 0;
```

```
    A = 0;
```



```
    B = 0;
```

```
    #10 A = 1;
```

```
    #10 SEL = 1;
```

```
    #10 B = 1;
```

```
end
```

  


Test Benches:

Captura de las respuestas

```
// Analysis
```
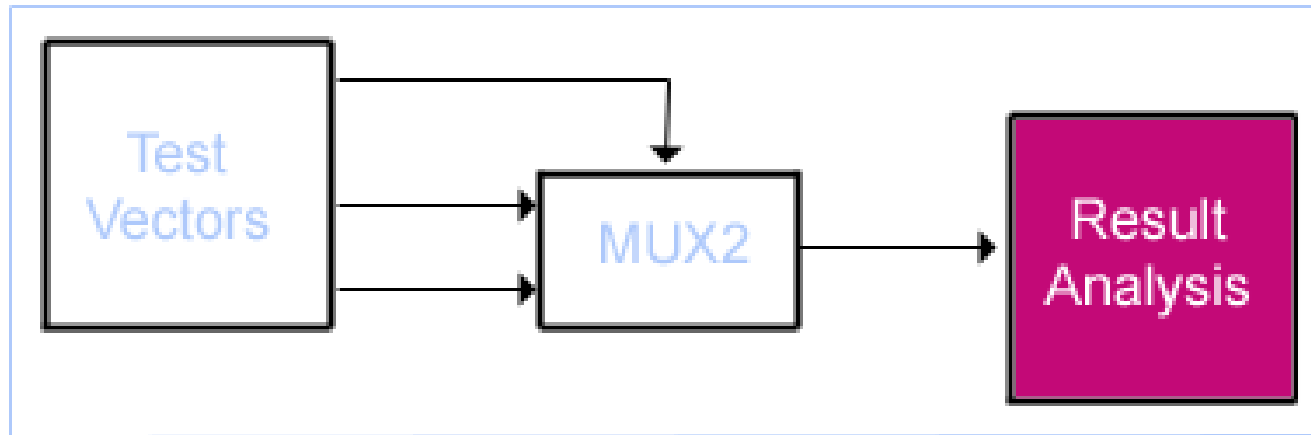
```
initial $monitor($time, SEL, A, B, F);
```



Test Benches:

Funciones y Tareas del Sistema

- Existen tareas y funciones predefinidas en Verilog.
- Sintácticamente todas las tareas y funciones del sistema comienzan con \$
- Proveen funcionalidad para:
 - Input-output desde archivos, la pantalla y el teclado
 - Control de simulación y debugging
 - Chequeos de tiempo, y análisis de probabilidades
 - Funciones de conversión entre los diferentes tipos

Test Benches:

Funciones y Tareas del Sistema

- **\$display** display values
- **\$monitor** trace value-changes
- **\$fopen, \$fclose** open, close a file
- **\$readmem** memory read tasks
- **\$time** simulation time
- **\$finish, \$stop \$end** stop simulation
- **\$dumpvars** dump data to file for waveform display
- **\$setup, \$hold** setup and hold timing checks

Test Benches:

Mostrar por Consola: `$display`

- Muestra los valores en el formato elegido por el usuario (parecido a un `printf` de C):

`$display $displayb $displayh $displayo`

```
reg [7:0] A;  
initial begin  
    A = 8b0000_1111 ;  
    $display ("%d %b %0b %h %0h", A, A, A, A, A);  
end
```


Test Benches:

FILE I/O

- La función `$fopen` abre un archivo y le asigna el file descriptor. `$swrite` escribe las salidas formateadas a un string.
- Verilog también provee tareas para la entrada de datos desde archivos o strings. `$fgetc`, `$fscanf`, `$sscanf` son para obtener caracteres desde un archivo, otras input tasks sirven para leer datos de memoria directamente. `$fread`, `$readmemh`.

Referencia

- **FPGA Prototyping By Verilog Examples:**
Xilinx Spartan-3 Version, Pong P. Chu

